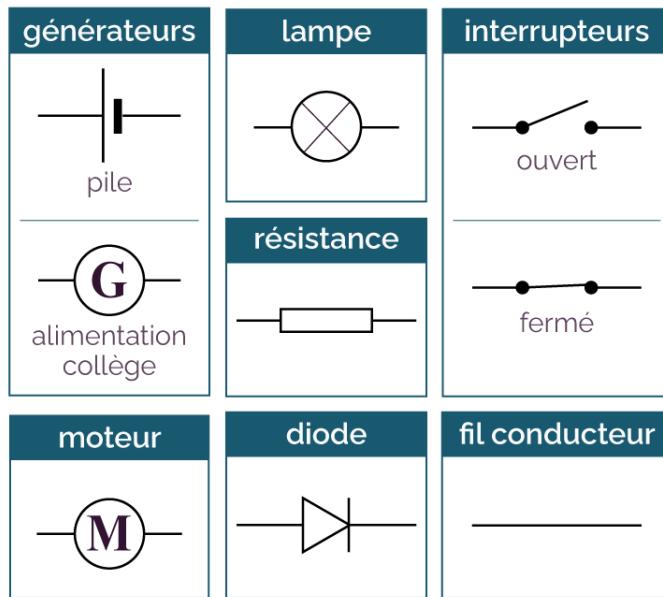


Circuit à une boucle

Dipôle :

Composant électrique constitué de deux bornes.



Circuit électrique :

Un générateur électrique connecté par des fils conducteurs à un ou plusieurs dipôle.

