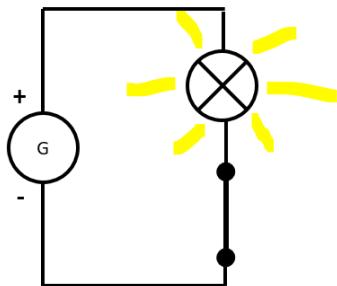


## Interversion de dipôles


### Sens de circulation du courant électrique :

Du plus vers le moins du générateur !


### Interversion de dipôles :




La lampe brille !

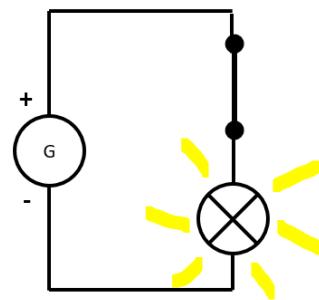

La lampe brille !

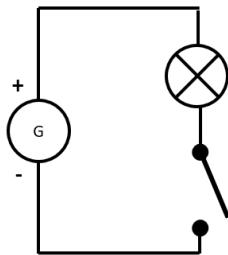

La lampe ne brille pas !

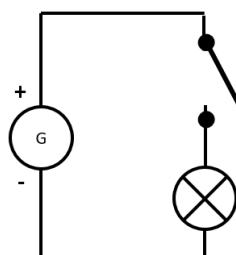

La lampe ne brille pas !

- L'ordre des dipôles n'a pas d'influence sur le fonctionnement du circuit !
- Il faut que le circuit soit fermé pour que le courant électrique puisse circuler !