
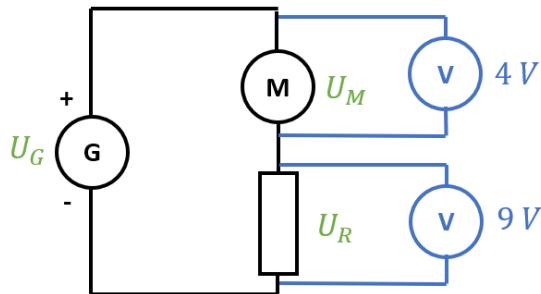
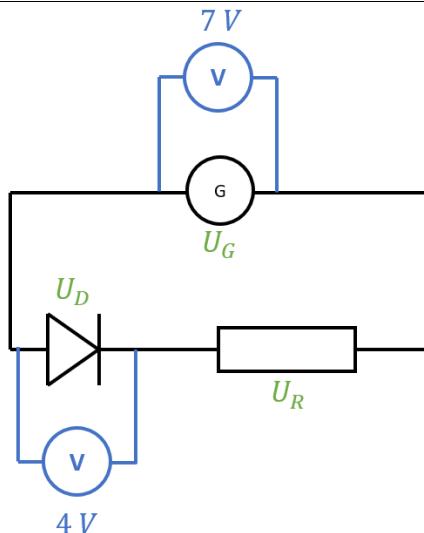


**Objectif***Utiliser les loi d'additivité des tensions***Loi additivité des tensions**

Calculer la tension délivrée par le générateur.

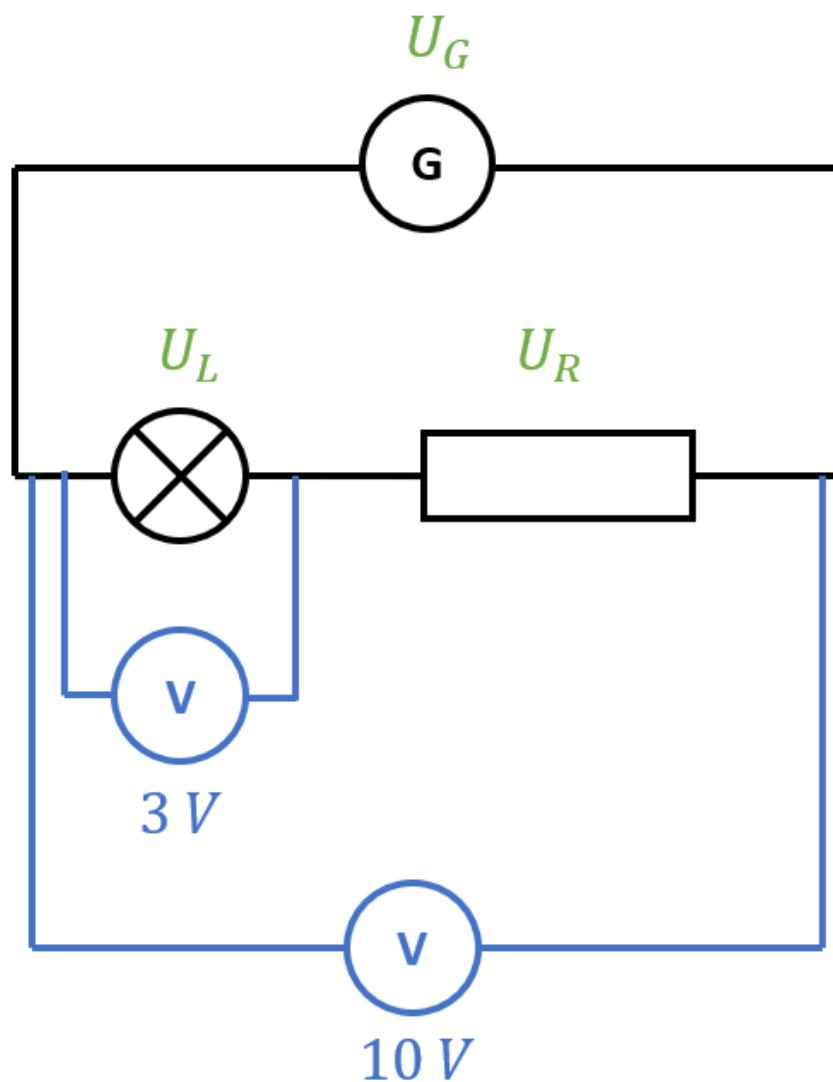**Loi additivité des tensions**

Calculer la tension aux bornes de la résistance.



### Loi additivité des tensions

Calculer la tension aux bornes de la résistance.

Calculer la tension aux bornes du générateur.